

1. Svitak signalnog releja koji se koristi za galvansko odvajanje ulaznih signala mora biti prilagođen:

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. niti jedan odgovor nije točan ✓
- ☐ b. pogonskom naponu postrojenja
- ☐ c. ulaznom naponu PLC uređaja
- ☐ d. naponu napajanja PLC uređaja


Točan odgovor je: niti jedan odgovor nije točan

2. Deklaracijski dio izvornog PLC programa sadrži:

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. niti jedan odgovor nije točan ✓
- ☐ b. ulazno-izlazne naredbe
- ☐ c. naziv programa
- ☐ d. vremena izvođenja ulazno-izlaznih naredbi

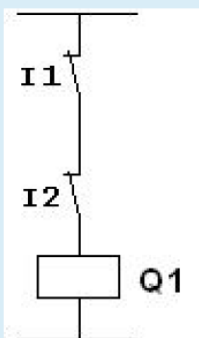Točan odgovor je: niti jedan odgovor nije točan



3. Programska sekvenca za izlaz Q1 prikazana na slici predstavlja:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. logičku "ILI" funkciju ulaza I1 i I2
- ☐ b. logičku "NI" funkciju ulaza I1 i I2

☐ c. logičku "NE" funkciju ulaza I1 i I2

☒ d. niti jedan odgovor nije točan ✓

Točan odgovor je: niti jedan odgovor nije točan

4. Medukapacitet svitak-kontakti signalnih releja u sklopovima za prilagodbu signala utječe na:
Odaberite jedan odgovor:

☐ a. kašnjenje digitalnog ulaznog signala

☐ b. prigušenje digitalnog ulaznog signala

☒ c. prijenos metnji na digitalni ulaz ✓

☐ d. niti jedan odgovor nije točan

Točan odgovor je: prijenos metnji na digitalni ulaz

5. Signalizacija pogonskom osoblju se u upravljačkim sustavima tretira kao:
Odaberite jedan odgovor:

☐ a. ulazni signali

☐ b. pomoćni signali

☒ c. izlazni signali ✓

☐ d. niti jedan odgovor nije točan

Točan odgovor je: izlazni signali

6. Bazu hijerarhijske piramide automatskog upravljanja predstavlja:
Odaberite jedan odgovor:

☒ a. lokalno automatsko upravljanje ✓

☐ b. daljinsko automatsko upravljanje

☐ c. niti jedan odgovor nije točan

☐ d. centralno automatsko upravljanje

Točan odgovor je: lokalno automatsko upravljanje

7. Signale kojima se mijenja radna točka procesa čine:

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. niti jedan odgovor nije točan

☒ b. digitane i analogne komande ✓

☐ c. skup procesnih parametara

☐ d. vektor stanja

Točan odgovor je: digitane i analogne komande

8. Tipkala generiraju:

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. signale stanja

☐ b. izlazne signale

☐ c. niti jedan odgovor nije točan

☒ d. komandne signale ✓

Točan odgovor je: komandne signale

9. Izvedeni logički sklopovi su:

Odaberite jedan odgovor:

☒ a. NI i NILI ✓

☐ b. niti jedan odgovor nije točan

☐ c. NE (NOT)

☐ d. I i ILI

Točan odgovor je: NE (NOT)